

lamppu vakipotentialissa:  
ei virtaa, lamppu ei pala

ei varausta  
eikä jännitettä

kytkin kiinni  
lampussa

