

Potentiaali muuttuu
välittömästi.

lampussa jännite:
virta kulkee

kytkin kiinni
lampussa

Varaus muuttuu
vähitellen virran
kuljettamana.

