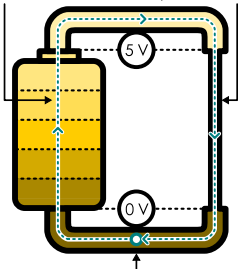


potentiaali
kasvaa 5 V

potentiaali
pienenee 5 V



loppupiste sama kuin alkupiste:
sama potentiaali lopussa ja alussa